



DD LAB9 : Sequential Circuit & Serial Multiplier

助教：林冠翰、徐瑋程

Department of Electrical Engineering and SoC Research Center
National Chung Cheng University



- ❖ 課程目的
- ❖ Sequential Circuit 介紹
- ❖ 課堂練習— Serial Multiplier
- ❖ Lab作業說明
- ❖ 課程評分

- ❖ 先前的實驗課程已經教導各位如何利用 structural modeling 的技巧來實現硬體架構，本次實驗要教各位利用 behavioral modeling 的技巧來撰寫 sequential circuit


Sequential Circuit 介紹

```
module Counter(clk, rst, en, out);
    input clk, rst, en;
    output reg [2:0] out;
    reg [2:0] out_temp;

    //sequential circuit
    always @(posedge clk) begin
        if(rst)
            out <= 3'b0;
        else begin
            if(en)
                out <= out_temp;
            else
                out <= out;
        end
    end


    //combinational circuit
    always @(*)begin
        out_temp = out + 1'b1;
    end
endmodule
```

➤ 範例程式

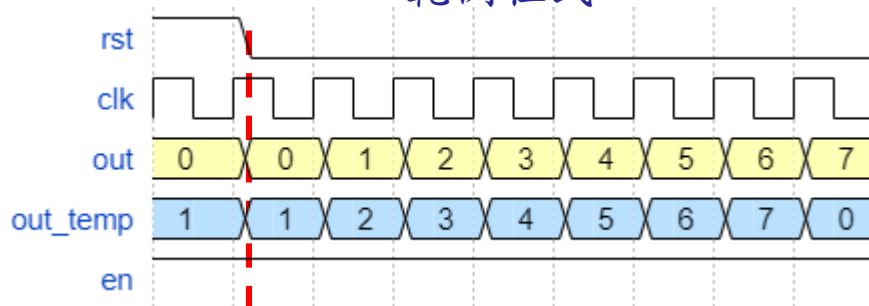

➤ 波形圖

 
- ❖ 這邊以一個3-bit Counter當作範例說明
- ❖ rst初始為0 → 執行out <= 3'b0
- ❖ rst = 1 → out_temp存入out並在下次posedge clk輸出



➤ 範例程式架構圖


課堂練習 – Serial Multiplier

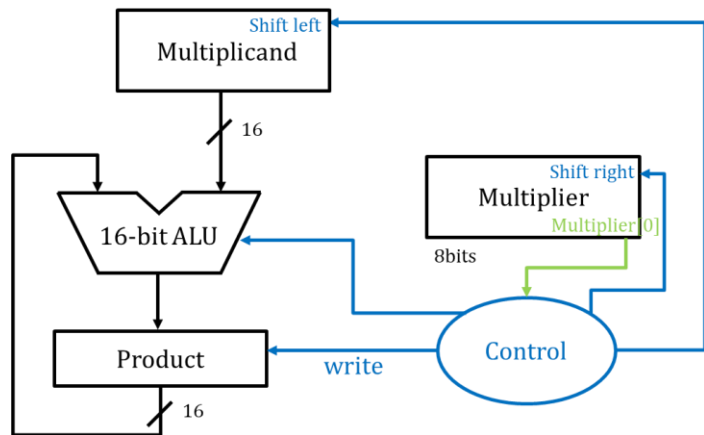- ❖ 助教會提供此架構的程式“lab9.v”，在下一頁會進行說明
- ❖ 下方提供Serial Multiplier的流程圖與架構示意圖



- ❖ 這邊以 4-bit input 當範例呈現運算過程

| n | Product | multiplier | multiplicand |
|---|------------------|------------|--------------|
| 0 | 0000_0000 | 0011 + | 0000_0010 |
| 1 | 0000_0010 | 0001 + | 0000_0100 |
| 2 | 0000_0110 | 0000 | 0000_1000 |
| 3 | 0000_0110 | 0000 | 0001_0000 |
| 4 | 0000_0110 | 0000 | 0010_0000 |
| | 0000_0110 | | |

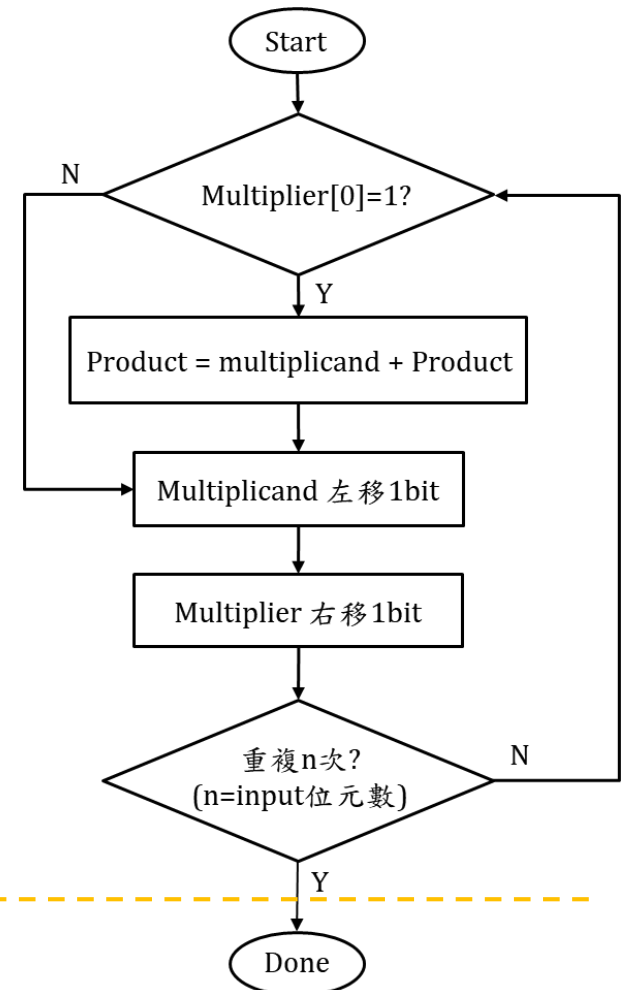

Serial Multiplier Implement


```
always @(posedge CLK or posedge RST)
begin

    if(RST) begin
        Product  <= 16'b0;
        Mplicand <= 16'b0;
        Mplier   <= 8'b0;
    end

    else if(Counter == 6'd0) begin  初始化
        Product  <= 16'b0;
        Mplicand <= {16'b0,in_a};
        Mplier   <= in_b;
    end

    else if(Counter <= 6'd8)
    begin
        if(Mplier[0] == 1'b1)
        begin
            Product  <= Mplicand + Product;
            Mplicand  <= Mplicand << 1'b1;
            Mplier    <= Mplier >> 1'b1;
        end
        else begin
            Product  <= Product;
            Mplicand <= Mplicand;
            Mplier   <= Mplier;
        end
    end
end
```


每次計算都需位移

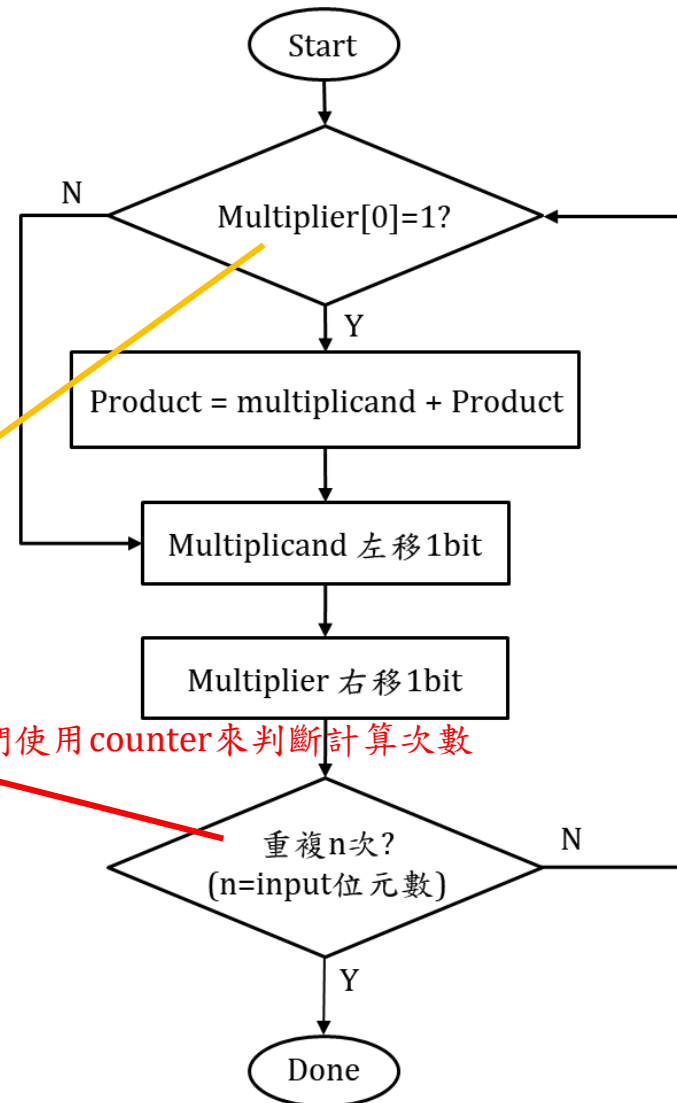

- ❖ 透過上述的練習我們已經學會簡單的Sequential Circuit，接下來請大家參考範例，實作將前述Serial Multiplier優化之Optimized Serial Multiplier與Serial Radix-4 Booth Multiplier，並在FPGA上執行


Optimized Serial Multiplier

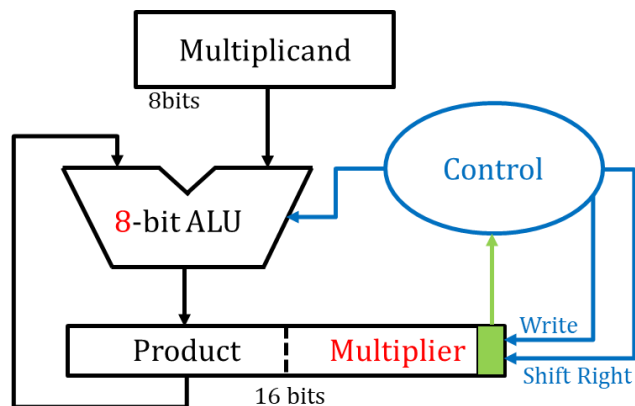- ❖ 我們縮減被乘數暫存器，並取消左移功能
- ❖ 乘積暫存器增加了右移功能並與乘數暫存器合併 {乘積, 乘數}



- ❖ 這邊以 4-bit input 當範例呈現運算過程



| n | Product | multiplier | multiplicand |
|---|----------------------------|------------|--------------|
| | 0000_0000 | 0011 | 0010 |
| 0 | 0000_0011 | | 0010 |
| 1 | 0010_0011 >> 1 = 0001_0001 | | 0010 |
| 2 | 0011_0001 >> 1 = 0001_1000 | | 0010 |
| 3 | 0001_1000 >> 1 = 0000_1100 | | 0010 |
| 4 | 0000_1100 >> 1 = 0000_0110 | | 0010 |
| | 0000_0110 | | 0010 |

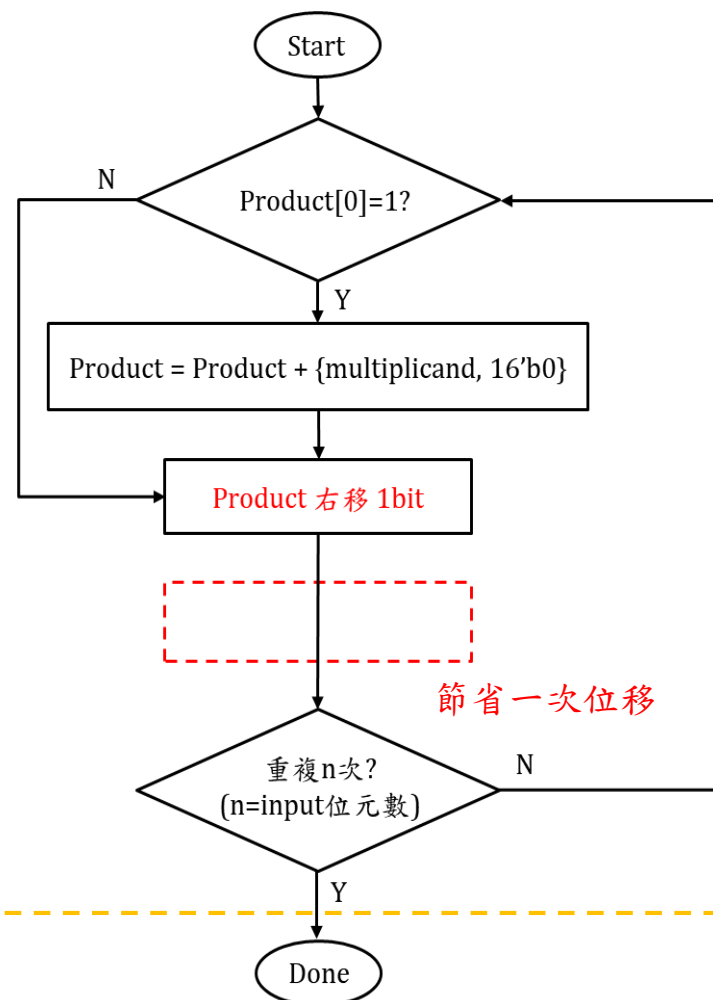

Serial Radix-4 Booth Multiplier

- ❖ 使用上一頁的架構，並以sequential circuit的方式實現Lab8的 Radix-4 Booth Multiplier，以下附上架構圖、流程圖以及範例

demo時要看到此16bits的變化

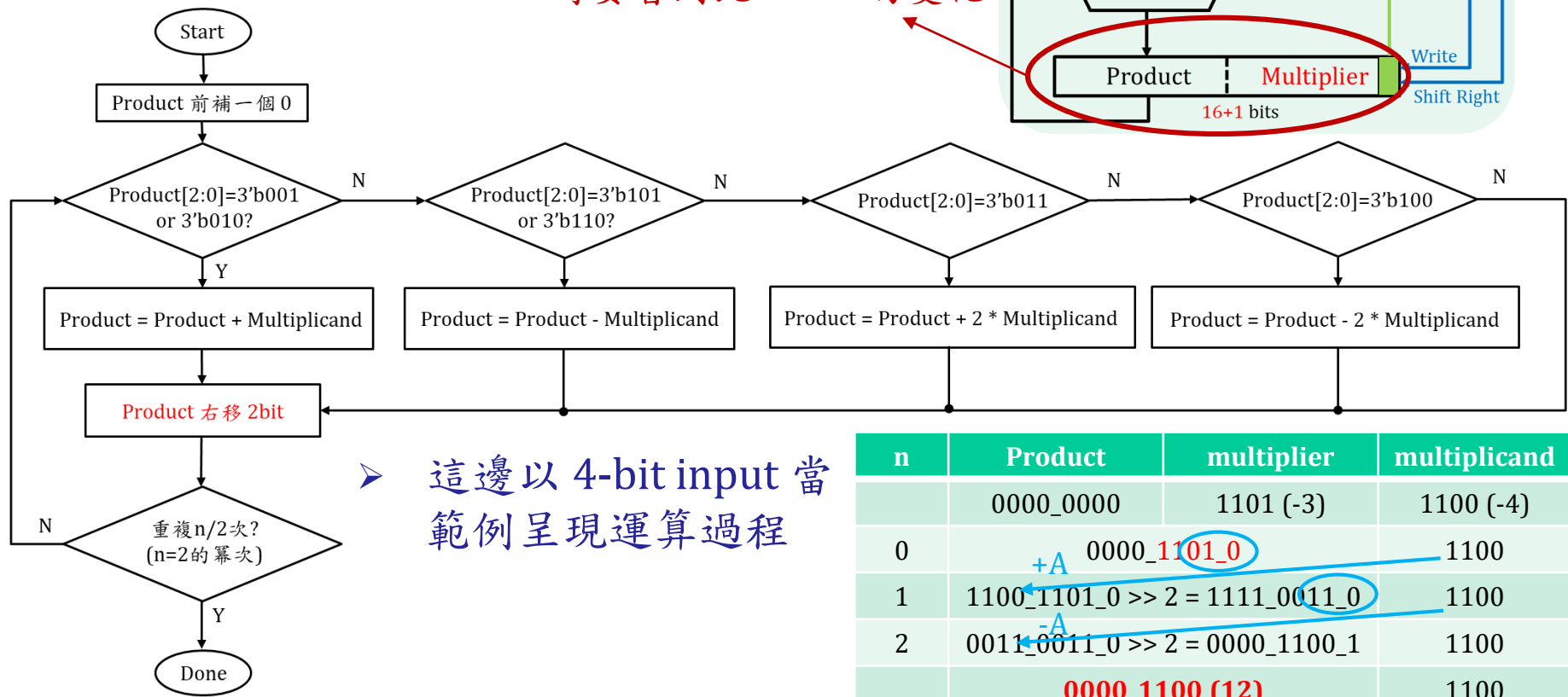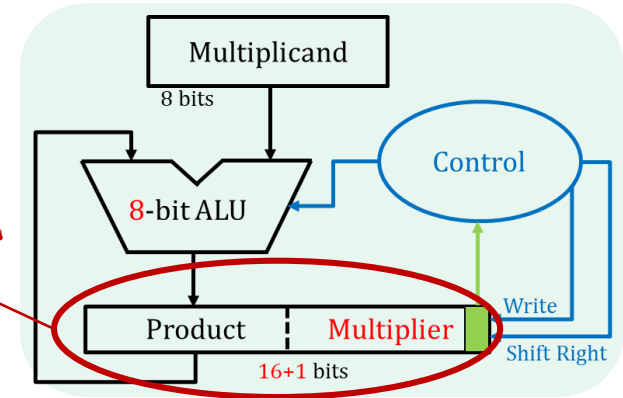

➤ 這邊以 4-bit input 當範例呈現運算過程

| n | Product | multiplier | multiplicand |
|---|--------------------------------|------------|--------------|
| | 0000_0000 | 1101 (-3) | 1100 (-4) |
| 0 | 0000_1101_0 | | 1100 |
| 1 | 1100_1101_0 >> 2 = 1111_0011_0 | | 1100 |
| 2 | 0011_0011_0 >> 2 = 0000_1100_1 | | 1100 |
| | 0000_1100 (12) | | 1100 |

回家作業與配分

1. 在不更動 testbench 的前提之下，修改範例程式"lab9.v" 為 **Optimized Serial Multiplier** (60%)
 - 成功執行 tb_lab9_hw_unsigned.v
2. 實作 8 x 8 Serial Radix-4 Booth 有號數乘法器並使用七段顯示器顯示結果 (40%)
 - switch[7:0], switch[15:8] 分別為兩個有號數 input
 - 兩數相乘的結果在七段顯示器上顯示
 - Button (M18) 當作 reset
 - Button (N17) 用來開始乘法運算
 - demo 時要看到每個 cycle 值的變化 (總共 16 bits 不包含用來幫助判斷 booth 的 1 bit)

記得填寫意見回饋表，否則不予以計分

附錄：Radix-4 Booth

❖ Radix-4 booth 的規則如下表

| b_{i+1} | b_i | b_{i-1} | operation |
|-----------|-------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | +A |
| 0 | 1 | 0 | +A |
| 0 | 1 | 1 | +2A |
| 1 | 0 | 0 | -2A |
| 1 | 0 | 1 | -A |
| 1 | 1 | 0 | -A |
| 1 | 1 | 1 | 0 |